

Омметр

Восьмиклассник Филипок решил измерить сопротивление цепи, но не знал как работает омметр. В первый раз он подключил прибор к клеммам AB , затем к CD , соблюдая полярность оба раза. Осознав, что ничего не понимает, бросил эту дурную затею и пошел дальше учить физику. Какие значения сопротивления показал прибор?

Все персонажи вымышлены и любые совпадения случайны.

